

Class Activity-3

1. Practice Logic Simplification with Karnaugh Maps:

a. $Y(A,B) = AB' + AB + A'B'$

b. $Y(X,Y,Z) = m_0 + m_3 + m_4 + m_6$

c. Here is a truth table for a specific three-input logic circuit: $Y(A,B,C)$

A	B	C	Out
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

d. Here is a truth table for a specific four-input logic circuit:

A	B	C	D	Out
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1